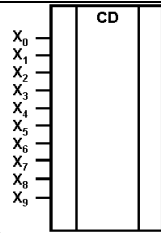
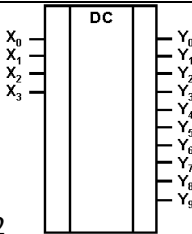
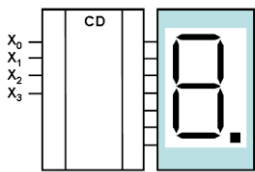
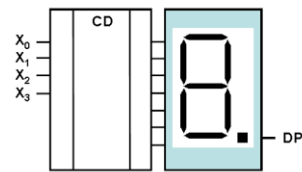
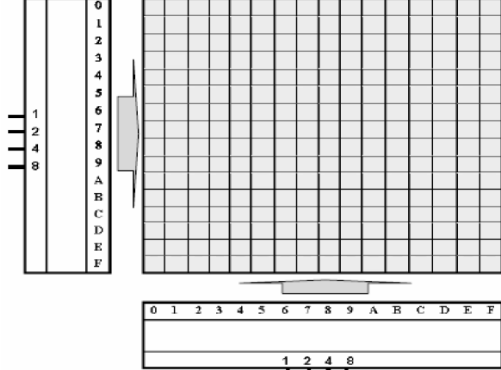
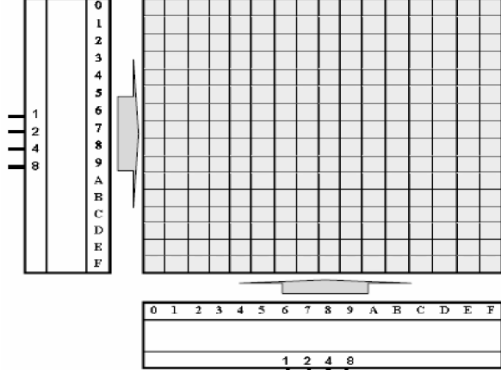
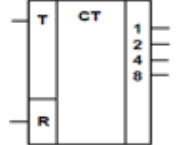
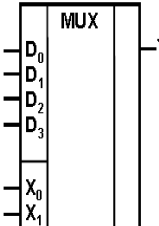
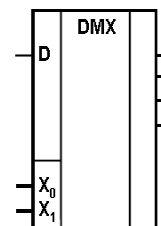


სავარჯიშო ტესტი

დავალება 1.1. გადაიყვანე ათობითიდან ორობითში. დავალება 1.2 გადაიყვანე ორობითიდან ათობითში	1.1	136=	478=	
მაქსიმალური ქულა 4 მიღებული ქულა:	1.2	(0100110) ₂ =	(10000111) ₂ =	
დავალება 2.1 შიფრატორის შესავალზე შემოსულია 7, რა იქნება მის გამოსავალზე? დავალება 2.2. დეშიფრატორის შესავალზეა (0101) ₂ , რა იქნება მის გამოსავალზე? მიაწერეთ მნიშვნელობები სათანადო ელექტროდებს	2.1		2.2	
მაქსიმალური ქულა 2.0. მიღებული ქულა:	3.1		3.2	
დავალება 3.1. ინდიკატორზე მიერთებულ დეშიფრატორზე მოდებულია (0111) ₂ , რა სეგმენტები აინთება? დავალება 3.2. ინდიკატორზე ანთია 2, რა იქნება დეშიფრატორის შესავალზე?				
მაქსიმალური ქულა 2.0. მიღებული ქულა:				
დავალება 4. ჩაწერე მეხსიერების ბლოკში ერთიანები მისამართებზე: (0001 ₂ ,0111 ₂), (0101 ₂ ,0110 ₂), (0100 ₂ ,0011 ₂). შენიშვნა: მისამართის აღნიშვნა - (ჰორიზონტული კოორდინატი, ვერტიკალური კოორდინატი)				
მაქსიმალური ქულა 3.0. მიღებული ქულა:				
დავალება 5. შეავსე ლოგიკური ელემენტების ცხრილი				
მაქსიმალური ქულა 1.0. მიღებული ქულა:				
დავალება 6. ააწყე მთვლეელი შესაბამისი ლოგკური ელემენტებით და შეაერთე სათანადო ელექტროდები ისე, რომ დათვალოს 4 იმპულსი.				
მაქსიმალური ქულა 1.0. მიღებული ქულა:				
დავალება 7.1. მულტიპლექსორის საინფორმაციო შესავალზეა 1101, მართვის ელექტროდზე 10, რა იქნება მულტიპლექსორის გამოსავალზე? დავალება 7.2. დემულტიპლექსორის შესავალზეა 0, მართვის ელექტროდებზე – 10, რომელ გამოსავალზე იქნება ინფორმაცია? რა ჩაიწერება გამოსავალზე? მიაწერეთ შესაბამის ელექტროდებს მნიშვნელობები.	7.1		7.2	
მაქსიმალური ქულა 2.0. მიღებული ქულა:				

მიღებული ქულა:

პედაგოგის ხელმოწერა: